

Manual do MIPS Single-Cycle

Grupo: Antonio Fuziy, André Tavernaro e Marcelo Cesário

Professores: Paulo Santos e Marco Alves

Design de Computadores

Instruções:

Nesse tópico vale identificar todos os tipos de instruções que o MIPS Single-Cycle da entrega intermediária consegue realizar, essas foram mostradas na tabela 1 abaixo:

Tabela 1:

Instrução	OPCODE / FUNCT	Operação	Formato	Operação ULA
LW	100011 / -	$R[rt] = M[R[rs] + \text{SignExtImm}]$	Tipo I	010
SW	101011 / -	$M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = R[rt]$	Tipo I	010
ADD	000000 / 100000	$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	Tipo R	010
SUB	000000 / 100010	$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	Tipo R	110
AND	000000 / 100100	$R[rd] = R[rs] \& R[rt]$	Tipo R	000
OR	000000 / 100101	$R[rd] = R[rs] R[rt]$	Tipo R	001
SLT	000000 / 101010	$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	Tipo R	111
BEQ	000100 / -	$\text{if}(R[rs] == R[rt]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + \text{BranchAddr}$	Tipo I	110
JMP	000010 / -	$\text{PC} = \text{JumpAddr}$	Tipo J	-

Formato das instruções

- Instruções do tipo I

opcode	Rs	Rt	Im
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Instruções do tipo J



opcode	Im
6 bits	26 bits

- Instruções do tipo R

opcode	Rs	Rt	Rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Fluxo de dados do processador

A ULA do nosso processador é composta por 32 ULAs de 1 bit, a conexão delas foi feita de tal modo que a C Out de uma é o C Out da outra. A conexão das ULAs pode ser visto na imagem abaixo:

  
ULA Overflow:**ULA de 1 bit comum:**

Diante das 32 ULAs, somente duas delas possuem um diferencial em sua configuração:

- Na ULA do último Bit, ela possui uma saída extra, que é responsável por mostrar o sinal de overflow, que é utilizado na instrução SLT. A função desse sinal para o SLT é basicamente dizer se o resultado final foi negativo.
- Na ULA do primeiro bit, como ela não possui uma ULA anterior a ela, e consequentemente, o C In não é o C Out de outra ULA, então o que foi configurado nela é que o C In é o Inverte B, que serve para realizar operações de subtração.

Para controlar e administrar as operações da ULA de 32 bits foi construído uma unidade de controle do fluxo de dados, o grupo optou por escolher a segunda opção de

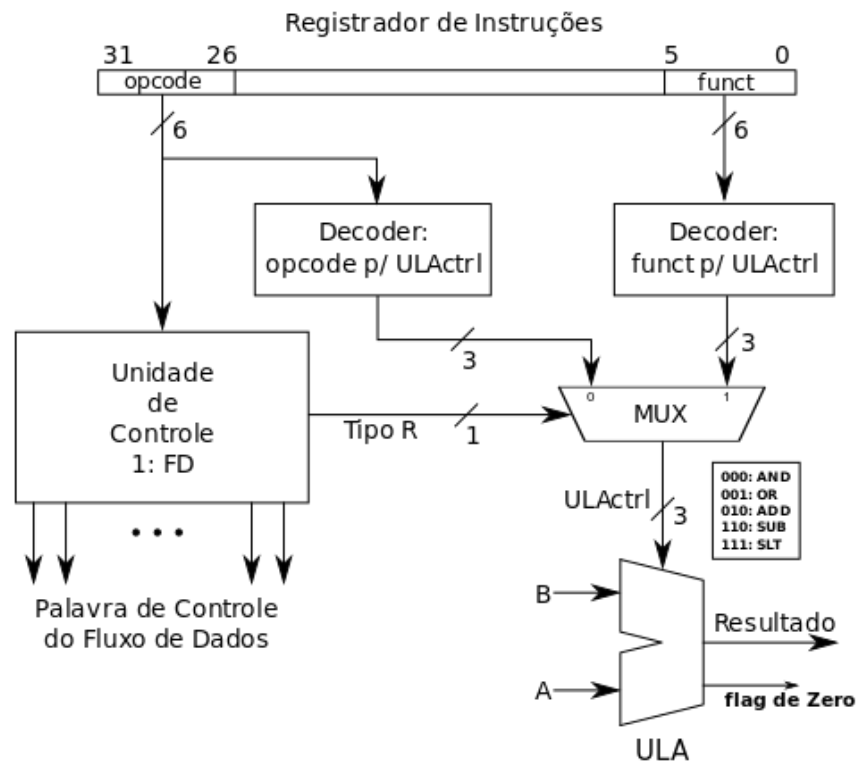implementação, utilizando 3 decoders. A configuração dele pode ser visto na imagem abaixo:



A unidade de controle funciona com 3 decoders e um Mux:

- A unidade de controle do fluxo de Dados, uma de suas saídas conectada ao seletor do Mux, caso o tipo de instrução seja tipo R o Mux pega a saída do decoder do FUNCT e caso contrário ele pega a saída do decoder do OP CODE.

- O primeiro decoder cuida das instruções de tipo I, desse modo, ele recebe o OPCODE, e envia a operação de tipo I que a ULA deve realizar dependendo da instrução para a entrada A do MUX.
- O segundo decoder cuida das instruções de tipo R, desse modo, ele recebe o FUNCT, e envia a operação de tipo R que a ULA deve realizar dependendo da instrução para a entrada B do MUX.

Listagem dos pontos de controle do Fluxo de Dados:

- **MUX([PC+4, BEQ] / JMP):** Define se o fluxo seguirá para a próxima instrução ou realizará o jump;
- **MUX(Rt/Rd):** Esse ponto de controle define se a entrada do banco de registradores será o Rt ou o Rd, dependendo do tipo de instrução I ou R;
- **HabEscritaReg:** Esse ponto de controle define se será realizada a escrita de dados no banco de registradores;
- **MUX(Rt/Imediato):** Esse bit do ponto de controle tem por função definir a entrada B da ULA, podendo ser o Imediato ou o valor de Registrador Rt;
- **ULAop:** Esse ponto de controle possui 3 bits, definindo a operação que a ULA irá realizar dependendo da instrução recebida, podendo ser soma, subtração e etc, lembrando que esse ponto de controle é controlado pela Unidade de controle da ULA;
- **BEQ:** Esse ponto de controle define se a instrução do tipo BEQ vai acontecer ou não;

- **habLeituraMEM:** Esse bit do ponto de controle define se será feita a leitura da memória RAM;
- **habEscritaMEM:** Esse bit do ponto de controle define se será feita a escrita da memória RAM.

Manual de Uso:

Na simulação do código do projeto do MIPS Single-Cycle, vale ressaltar alguns pontos sobre as como funcionará a FPGA:

- **SevenSegs e LEDs:** Os displays e LEDs da placa devem mostrar o valor da saída da ULA ou o valor do Program Counter atual, essa condição é controlada pela SW(0);
- **SW(0):** A switch 0 define qual será o valor mostrado nos displays, caso esteja ativa, o valor mostrado é da saída da ULA e quando desativado, o valor mostrado é da saída do Program Counter;
- **KEY0:** Nesse caso a KEY0 serve como CLOCK do projeto, dessa forma ela faz com que a FPGA siga as instruções da ROM linha a linha de acordo com o clique no botão.